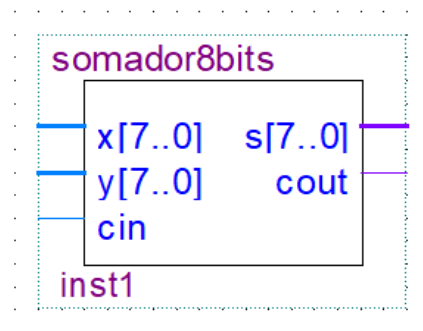


RCA de 8 bits


Projeto: somador8bits

Descrição: Implementação de um somador de 8 bits com uso de um meio somador e 7 somadores completos

Símbolo:



Circuito:

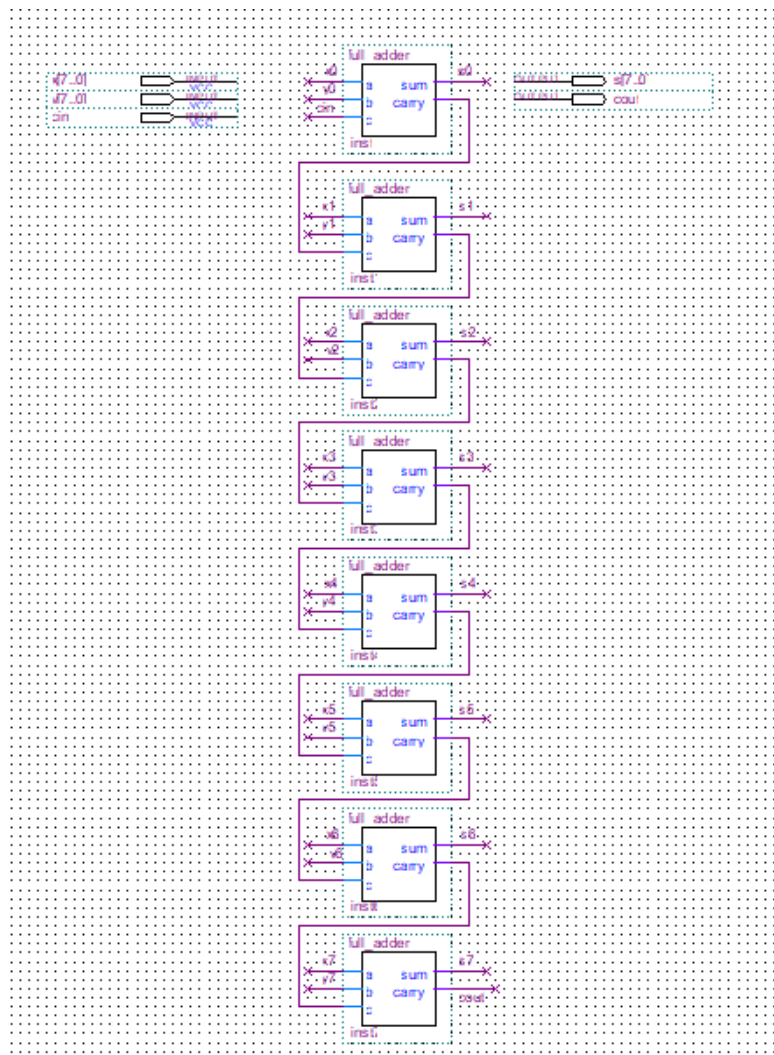

Formas de onda:

