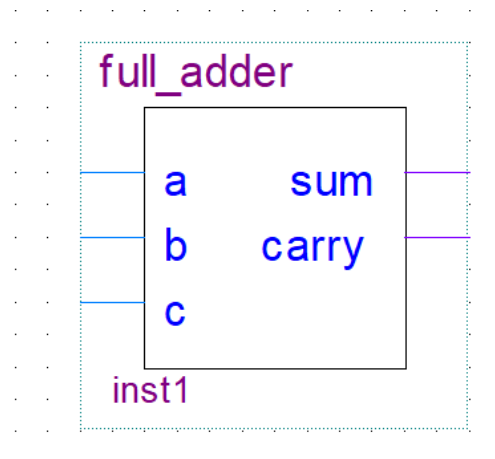


# Full adder


**Projeto:** full\_adder

**Descrição:** Implementação de um somador completo

**Símbolo:**



**Circuito:**

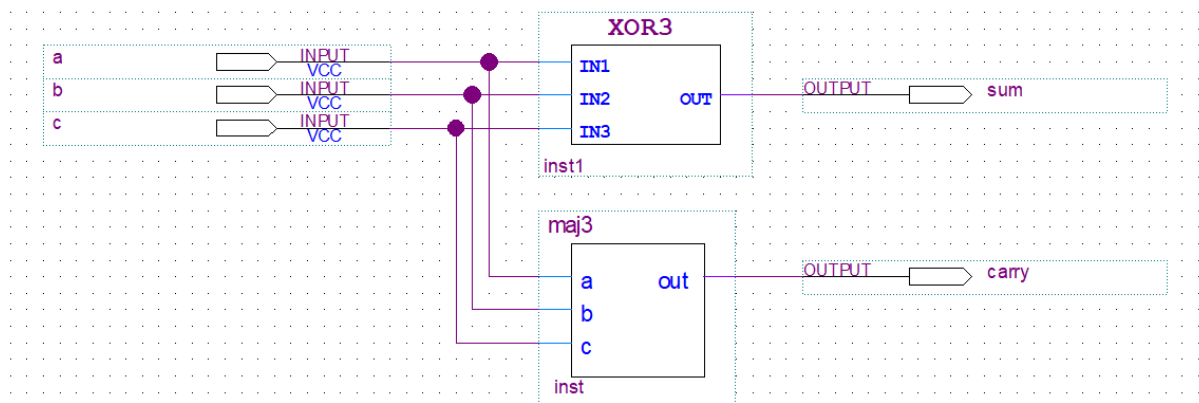

**Formas de onda:**

