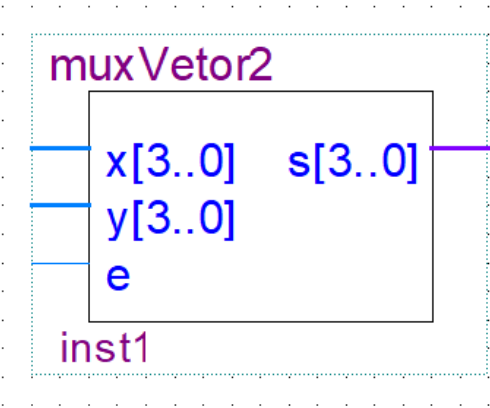


# MUX de um vetor com 2 entradas


**Projeto:** muxVetor2

**Descrição:** Implementação de um seletor entre 2 vetores de 4 bits

**Símbolo:**



**Circuito:**

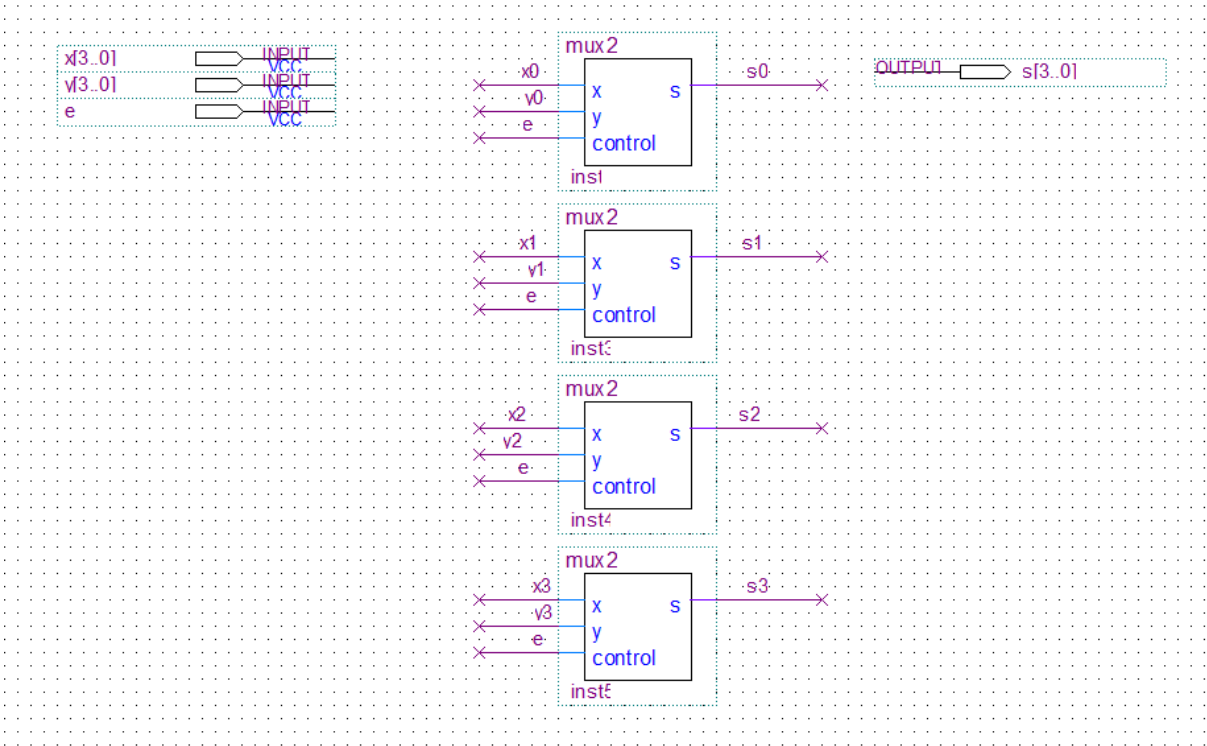

**Formas de onda:**

