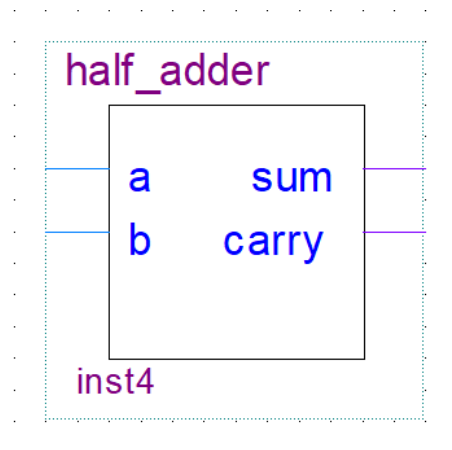


# Half adder


**Projeto:** half\_adder

**Descrição:** Implementação de um meio somador

**Símbolo:**



**Circuito:**

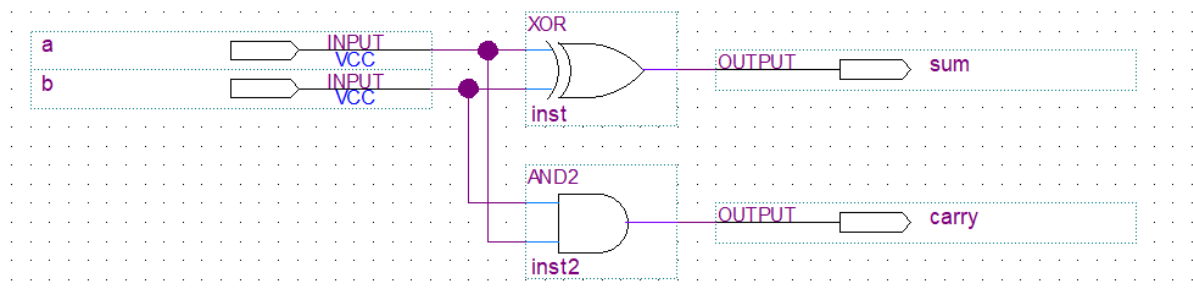

**Formas de onda:**

